



دانشکده مهندسی کامپیوتر

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

گزارش آزمایش پنجم

عنوان آزمایش : واحد محاسبه با امکان انتخاب ثبات مبدا و مقصد

دکتر حمید سربازی آزاد

سارا آذرنوش — ۹۸۱۷۰۶۶۸

کسری امانی — ۹۸۱۰۱۱۷۱

پارسا محمدیان — ۹۸۱۰۲۲۸۴

۹ شهریور ۱۴۰۰

فهرست مطالب

۲	۱	مقدمه
۲	۲	هدف آزمایش
۲	۳	قطعات مورد نیاز
۴	۴	شرح آزمایش
۴	۱.۴	قالب فرمان‌های واحد محاسبات
۴	۲.۴	طراحی Adder/Subtractor
۶	۳.۴	طراحی مولتی پلکسر با ۸ ورودی ۸ بیتی
۶	۴.۴	کلید Enable
۸	۵	نتیجه آزمایش
۸	۱.۵	تست

۱ مقدمه

کامپیوترهای امروزی از بخش‌های مختلفی تشکیل شدند که یکی از بخش‌های اصلی آن‌ها CPU (Central Processing Unit) است که مسئول پردازش است. یکی از بخش‌های اصلی و جدا نشدنی واحد پردازنده مرکزی، ALU (Arithmetic and Logic Unit) است. همانطور که از اسم واحد محاسبه و منطق مشخص است، پردازش‌های محاسباتی در واحد پردازنده مرکزی بر عهده این بخش می‌باشد. ورودی‌های واحد محاسبات با توجه به معماری پردازنده تعیین می‌شوند. برای نمونه پردازنده‌های تک عملونده، دو عملونده، و سه عملونده، داریم که عدد موجود در هر کدام تعداد عملوندهای Explicit یا صریح را مشخص می‌کند. در مقابل عملوند Implicit یا ضمنی در دستور ماشین مشخص نمی‌شود و به صورت پیشفرض در نظر گرفته شده است مانند ماشین انباشتگر یا Accumulator که در آن یک ثبات در نظر گرفته می‌شود و به عنوان مقصد، و یکی از مبدهای محاسبات استفاده می‌شود. حال اگر به شکل ۱ نگاه کنیم، معماری واحد محاسبات به گونه‌ای است که یکی از عملوندهای مبدا به صورت ضمنی R_0 است و دیگر عملوند مبدا و عملوند مقصد به صورت صریح مشخص می‌شوند. در ادامه مشاهده می‌کنیم که در این معماری سه عملوند Immediate نیز وجود دارد. این اعداد، اعداد پرکاربردی هستند که به دلیل کاربرد فراوانشان به صورت غیرقابل تغییر در مدار موجود هستند. همچنین Multiplexer موجود یک ورودی دیگر دارد که در این آزمایش استفاده نمی‌شود ولی بعدها برای Flag استفاده می‌شود. Flag‌ها مجموعه بیت‌هایی هستند که پس از پایان عملیات حسابی بر اساس نتیجه عملیات پر می‌شوند. این پرچم‌ها معمولاً شامل موارد زیر هستند:

۱. Carry : C

۲. Zero : Z

۳. Sign : S

۴. Overflow : O


۲ هدف آزمایش

در این آزمایش قصد داریم بخشی از یک کامپیوتر ساده را طراحی کنیم. این بخش شامل یک Register File که درون خود دارای ۴ ثبات ۸ بیتی است، و یک ALU (Arithmetic and Logic Unit) که عملگرهای جمع و تفریق را دارد، است. برای طراحی و پیاده‌سازی این بخش از نرم‌افزار Proteus استفاده می‌کنیم.

۳ قطعات مورد نیاز

قطعات مورد استفاده در این آزمایش در زیر آمده اند:

- گیت XOR
- گیت NOT
- گیت OR
- گیت AND

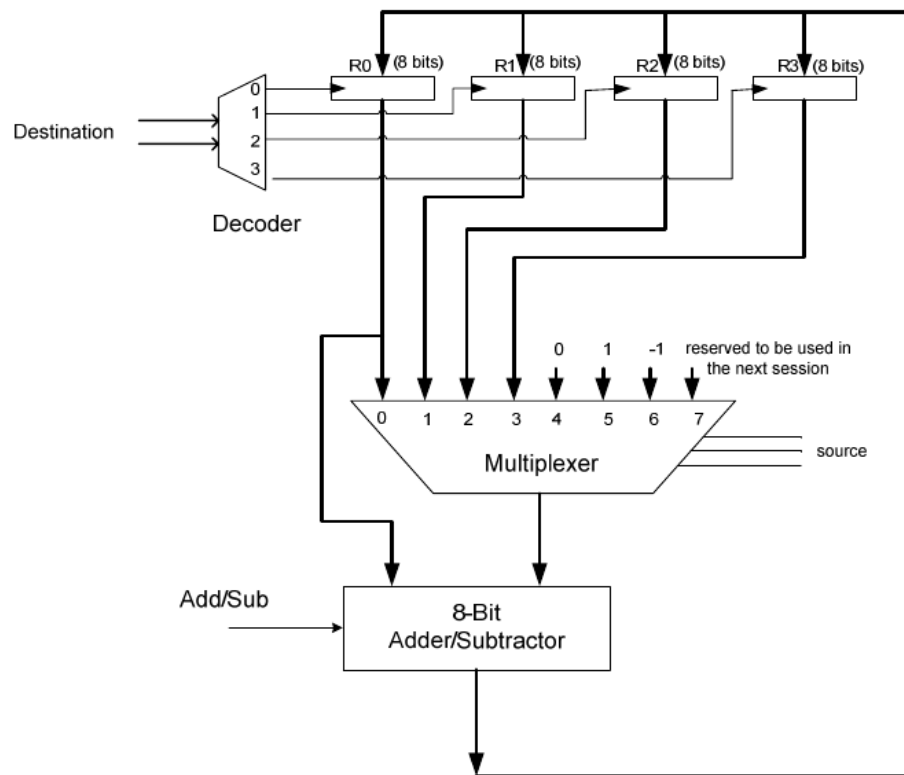

شکل ۱: معماری واحد محاسبات

- LOGICPROBE
- LOGICPROBE (BIG)
- LOGICSTATE
- SWITCH
- BUTTON
- 74S139 IC \rightarrow 2 to 4 Decoder
- 74198 IC \rightarrow 8-Bit Register
- 3WATT10K Resistor
- 74157 \rightarrow Quadruple 1-of-2 Multiplexer

۴ شرح آزمایش

همانطور که گفته شد قسمت محاسباتی یک CPU ساده را طراحی می‌کنیم. برای ساخت مدار از طراحی موجود در شکل ۱ استفاده می‌کنیم. این معماری امکان انجام جمع و تفریق با انتخاب یکی از ثبات‌های مبدا و ثبات نگهدارنده نتیجه (مقصد) را دارد.


۱.۴ قالب فرمان‌های واحد محاسبات

دستورات این واحد محاسبات ۶ بیتی هستند و فرمت دستورات در شکل ۲ آمده است. عملوندها در ۴ رجیستر ۸ بیتی R_0 تا R_3 قرار دارند. مقدار هر یک از رجیسترها به یک Multiplexer با ۸ ورودی ۸ بیتی وارد می‌شود که با توجه به سه بیت آخر دستور ورودی مناسب به خروجی وصل می‌شود و وارد Adder/Subtractor می‌گردد. همچنین ورودی دیگر آن نیز به صورت ضمنی ثبات R_0 است. با توجه به بیت اول دستور، نوع عملیات (جمع/تفریق) مشخص می‌گردد (اگر ۰ باشد جمع و اگر ۱ باشد تفریق است). خروجی Adder/Subtractor به همه ثبات‌ها متصل است. پایه‌ی لود کردن موازی ثبات مطلوب به وسیله یک Decoder و توسط دو بیت وسط دستور فعال می‌گردد و در نهایت نتیجه محاسبات در آن ذخیره می‌شود.


۲.۴ طراحی Adder/Subtractor

با توجه به ۸ بیتی بودن اعداد نیاز به یک جمع/تفریق کننده ۸ بیتی داریم. برای ساخت آن مانند آزمایش قبل عمل می‌کنیم. یک جمع کننده کامل (Full Adder) با گیت‌های پایه می‌سازیم. مدار تمام جمع‌کننده در شکل ۳ آمده است.

سپس با استفاده از ۸ جمع کننده کامل و اتصال متوالی آن‌ها می‌توانیم Ripple-Carry Adder بسازیم. می‌دانیم عملیات تفریق در مبنای دو همان عملیات جمع با مکمل ۲ یک عدد است. پس برای اضافه کردن عملیات تفریق، یک بیت عملیات به عنوان ورودی مازول در نظر می‌گیریم، در صورتی که ۱ بود تمام بیت‌های عدد دوم را معکوس می‌کنیم و کل عدد را با یک جمع می‌کنیم. عملیات معکوس کردن ۸

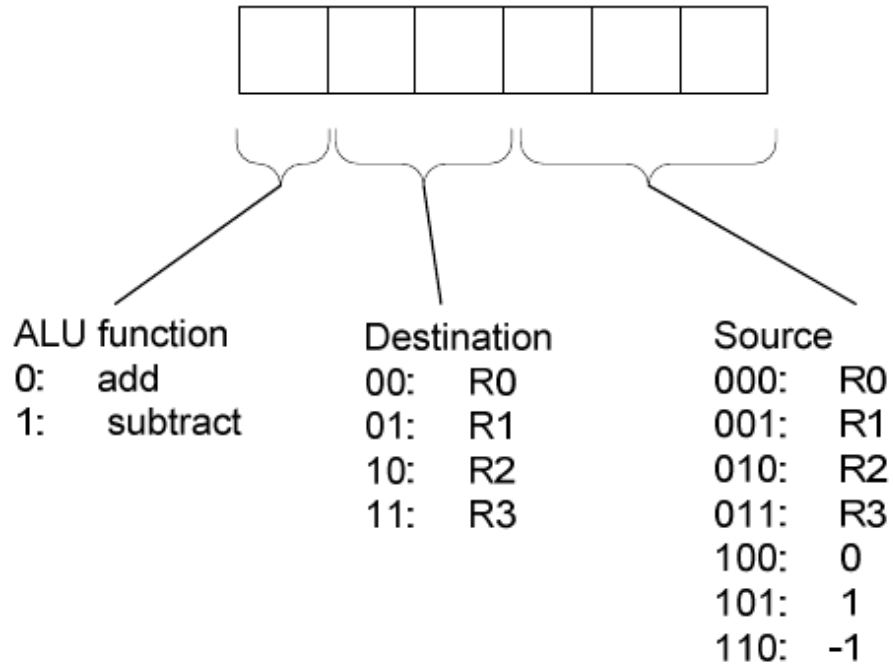


شکل ۲: فرمت دستورات واحد محاسبه

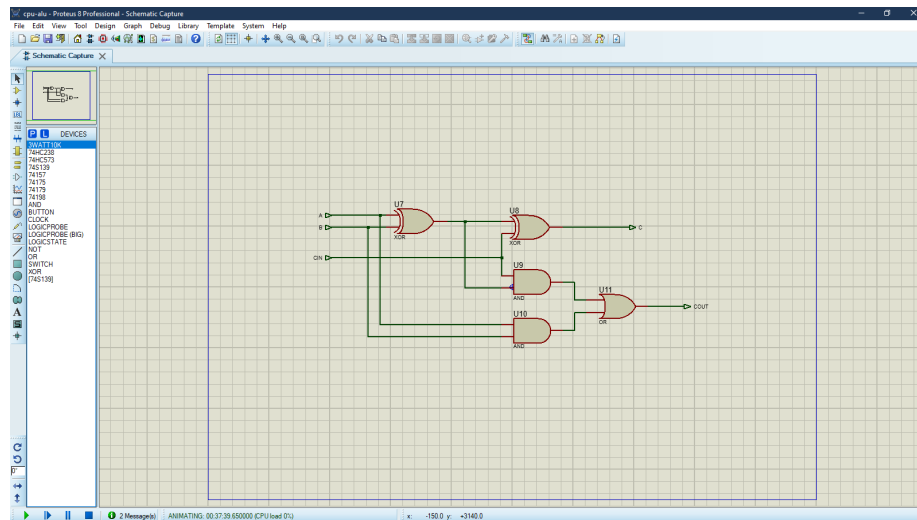

شکل ۳: مدار تمام جمع‌کننده

بیت عدد دوم با استفاده از ۸ گیت XOR انجام شده است و عملیات جمع کردن با یک، با پاس دادن رقم نقلی اولیه انجام شده است. به این صورت هر وقت func یک باشد عملیات تفریق (جمع با مکمل دو) انجام می‌شود. مدار این جمع/تفریق کننده در شکل ۴ قابل مشاهده است.

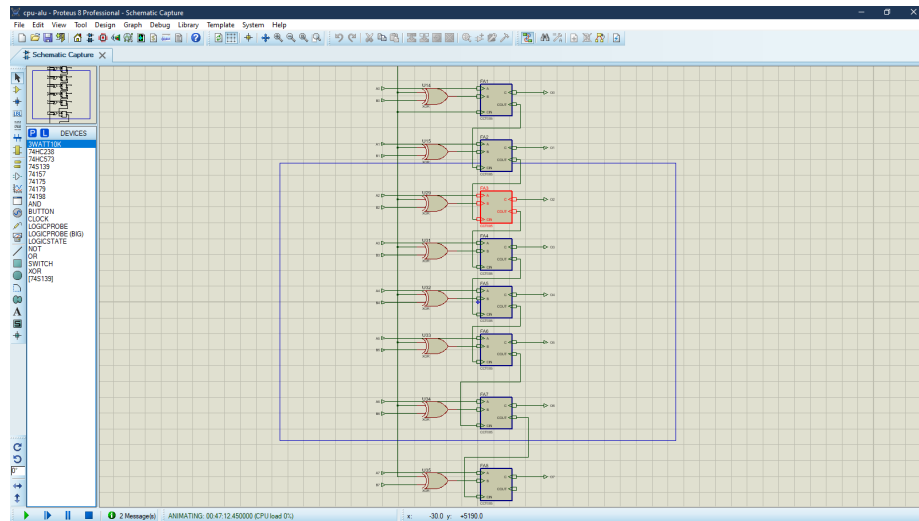

شکل ۴: مدار جمع/تفریق کننده



۳.۴ طراحی مولتی پلکسر با ۸ ورودی ۸ بیتی

برای ساختن مولتی پلکسر با ۸ ورودی ۸ بیتی، ابتدا ماژول مولتی پلکسری با ۲ ورودی ۸ بیتی می‌سازیم. این ماژول با استفاده از دو آی سی 74157 ساخته شده است. پیاده‌سازی مدار این ماژول را در شکل ۵ مشاهده می‌کنیم.



حال هفت عدد از ماژول ساخته شده را متوالی وصل می‌کنیم تا مولتی پلکسر مطلوب را بسازیم. این اتصال به گونه‌ای است که از ۳ لایه ماژول ساخته شده تشکیل شده است. لایه اول بیت S_0 به ماژول‌ها داده می‌شود، لایه دوم بیت S_1 و لایه آخر بیت S_2 . مدار نهایی این ماژول نیز در شکل ۶ قابل مشاهده است.


۴.۴ کلید Enable

مدار با بستن کلید Enable فعال می‌شود و یا توجه به دستور داده شده، شروع به کار می‌کند. کلید Enable از یک سمت به مقاومت و مقدار ۱، و از سمت دیگر به زمین متصل است. با بستن کلید چون به زمین وصل می‌شود مقدار آن ۰ می‌شود و با استفاده از نات آن مقدار Enable یک می‌شود و مدار فعال می‌شود. دقت شود که این سیگنال در پردازنده نیاز نیست و صرفاً برای انجام تست اضافه شده است. چون در پردازنده در هر سیکل ساعت پردازش انجام می‌شود.

  




  


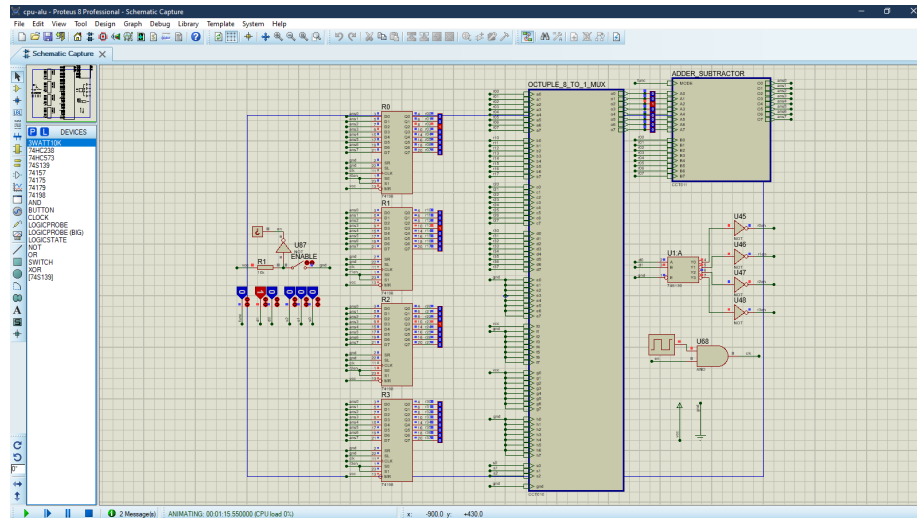

شکل ۱۲

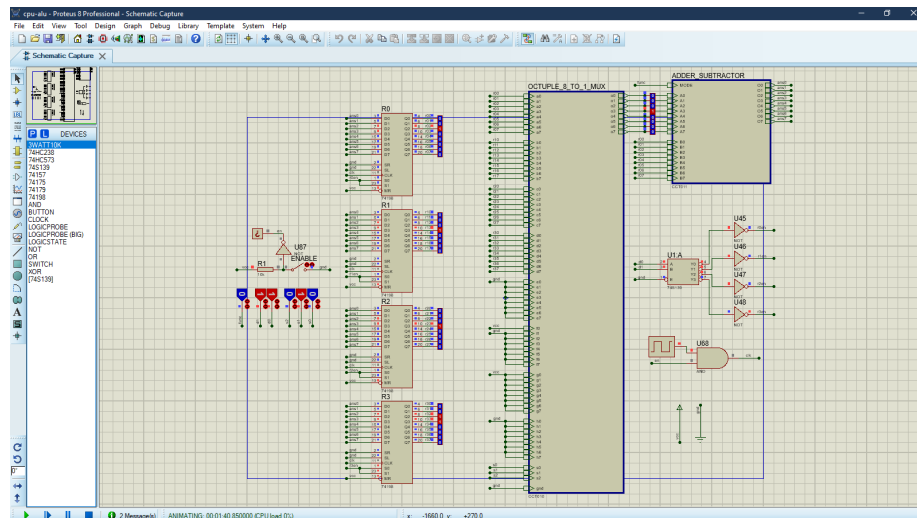

شکل ۱۳

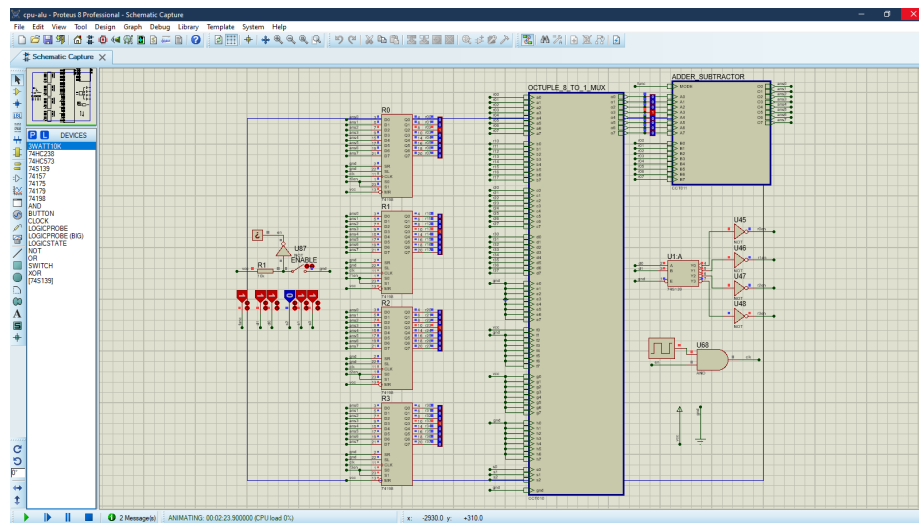

شکل ۱۴